

TP n°2 :**Caractéristiques et point de fonctionnement**

Noms :
Mickael
Raphael

Evaluation: **Note : 5 /10**

Convenable

Il faut maintenant s'entraîner à travailler plus efficacement pour traiter davantage de questions

Le but de ce TP :

S'assurer avant de faire un montage que l'association d'une pile et d'un conducteur ohmique peut être réalisée sans risque de détérioration pour le matériel grâce aux caractéristiques des dipôles.


Doc 1 : La caractéristique d'un dipôle correspond au graphe $U=f(I)$ pour lequel U représente la tension aux bornes du dipôle et I l'intensité du courant qui le traverse.

Sa loi de fonctionnement est la relation mathématique reliant les grandeurs U et I .

I. Caractéristique du conducteur Ohmique

Dans cette partie le constructeur indique pour le conducteur ohmique de résistance R fourni :
 $R = 330 \, \Omega \pm 5\%$ et sa puissance maximale admissible est égale à : $0,5 \, W$

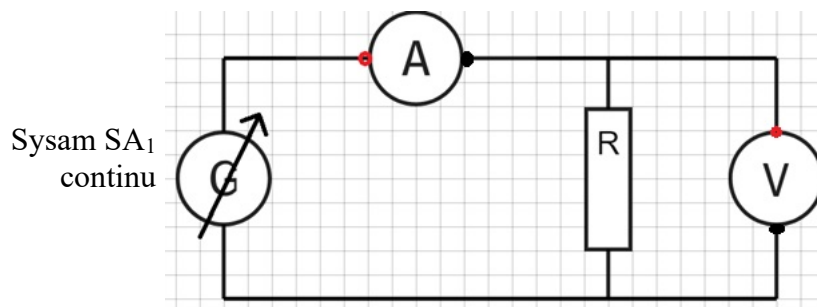a. **Réaliser** le montage ci-dessous sans allumer le générateur. Le faire vérifier par le professeur



a. Faire une dizaine de mesures, **sans dépasser $U = 5,0 \, V$** et saisir les valeurs directement sur le **tableur**

Excel : « caractéristiques-pt-fonctionnement-eleve.xlsx »

Insérer une copie du graphique «Caractéristique resistance» $U = f(I)$ ci-dessous

????

Le graphique obtenu est-il en accord avec la loi d'Ohm ? Justifier

Que représentent les éléments de graphique « barres d'erreur » ?

????


A partir de l'équation de la courbe de tendance qui s'affiche sur le graphique $U = f(I)$ compléter sa loi de fonctionnement : $U = 378,1 \times I$ **Oui**

En déduire la valeur de la résistance R_{exp} 378,1 Arrondir à l'unité. Unité ?

b. Celle-ci est-elle en accord avec la valeur théorique R fournie par le constructeur ? Justifier oui

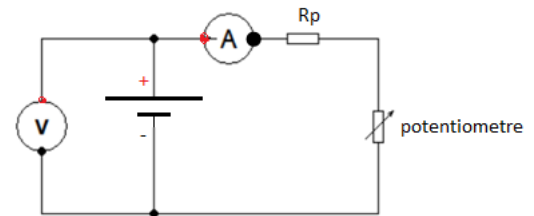II. ETUDE D'UNE SOURCE DE TENSION


Afin de tracer la caractéristique de la pile on a réalisé le montage ci-contre. Le potentiomètre joue le rôle de résistance réglable permettant de modifier l'intensité I du courant. Une résistance de protection, $R_p = 220 \Omega$ est insérée de façon à limiter l'intensité du courant.



Les mesures ont été consignées dans le tableur Excel : « caractéristiques-pt-fonctionnement-eleve.xlsx »

A partir de l'équation de la courbe de tendance du graphique « caractéristique pile » compléter la loi de fonctionnement de la pile : $U = -2,7847 \times I + 2,9885$ V

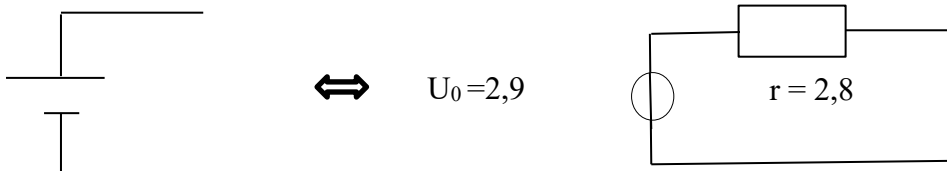- a. En comparant la relation théorique entre U et I pour une source de tension, à savoir $U = U_0 - r \cdot I$ et la loi de fonctionnement en déduire le modèle de Thévenin de la pile étudiée et compléter les éléments du schéma de droite ci-dessous.



Unité ?

Suite non traitée

3. DETERMINATION DU POINT DE FONCTIONNEMENT

Doc 2 : Lorsque l'on branche un conducteur ohmique aux bornes d'une source de tension réelle, un courant d'intensité I_F s'établit et la pile délivre une tension U_F . Les coordonnées $(I_F ; U_F)$ définissent le point de fonctionnement de ce montage.

- a. A partir du graphique « point de fonctionnement » où les deux caractéristiques sont superposées déterminer graphiquement, I_F et U_F : $I_F =$ $U_F =$

- b. Calculer la puissance électrique P que recevra la résistance R alimentée par la pile étudiée.
- c. Cette valeur respecte-elle la valeur nominale la puissance indiquée par le constructeur (voir I) ?

Pourquoi ?